

Flip-Flop

Praktikum Rangkaian Digital

Ilmu Komputer IPB

2020

Flip-Flop


- ▶ *latch* bekerja pada level sinyal:
 - ▶ *state* dapat berubah selama sinyal kontrol aktif
 - ▶ operasi tidak *reliable*
- ▶ *flip-flop* hanya bekerja saat transisi sinyal:
 - ▶ *positive-edge*: dari *low* ke *high*
 - ▶ *negative-edge*: dari *high* ke *low*
 - ▶ *state* stabil, hanya berubah pada saat transisi sinyal

D Flip-Flop


Tabel Karakteristik

D	Q_{t+1}	
0	0	<i>Reset</i>
1	1	<i>Set</i>


Simulasi: D Flip-Flop

 

 Simulasi: D Flip-Flop with Asynchronous Reset



 Simulasi: D Flip-Flop with Asynchronous Reset (IC)




JK Flip-Flop


Tabel Karakteristik

J	K	Q_{t+1}	
0	0	Q_t	<i>No change</i>
0	1	0	<i>Reset</i>
1	0	1	<i>Set</i>
1	1	Q'_t	<i>Complement</i>

Simulasi: JK Flip-Flop

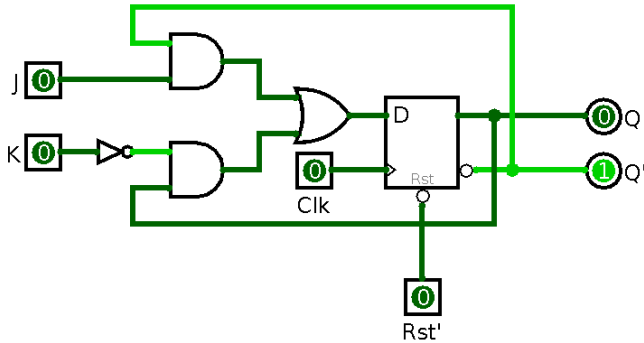

Simulasi: JK Flip-Flop (IC)

 


T Flip-Flop


Tabel Karakteristik

T	Q_{t+1}	
0	Q_t	<i>No change</i>
1	Q'_t	<i>Complement</i>

Simulasi: T Flip-Flop

 


Simulasi: T Flip-Flop (IC)

 

Implementasi

Clock Generator¹

 


$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega, R_2 = 10 \text{ M}\Omega, C = 100 \text{ nF}$$

$$\rightarrow T = 1.4 \text{ s}$$

¹<http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator>

Clock Generator


Clock Generator (555 Astable Oscillator)

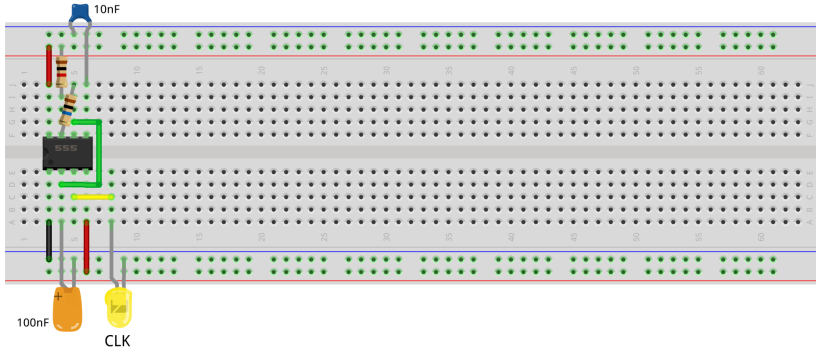

fritzing

D Flip-Flop


D Flip-Flop (Master-Slave Positive-Edge)

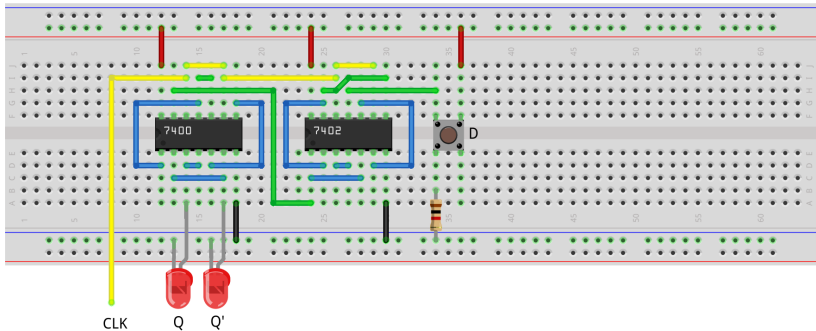

fritzing

T Flip-Flop

T Flip-Flop

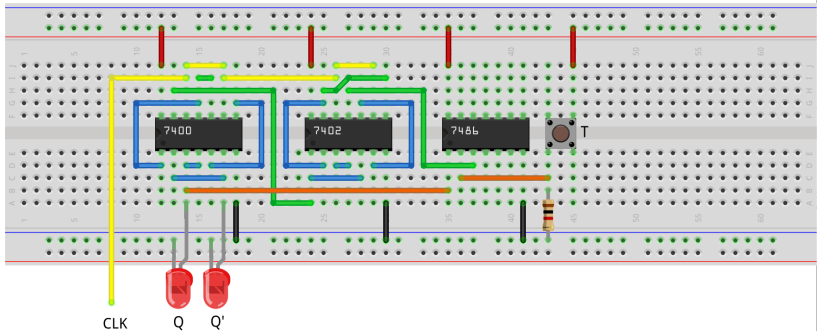

fritzing

Tugas

Simulasi dan Implementasi Flip-Flop

- ▶ Buat simulasi pada Logisim:
 - ▶ D flip-flop (with reset)
 - ▶ JK flip-flop
 - ▶ T flip-flop
- ▶ Implementasikan pada *breadboard*:
 - ▶ clock generator
 - ▶ D flip-flop
 - ▶ T flip-flop
- ▶ Penilaian langsung pada saat praktikum oleh asprak