

Adder

Praktikum Rangkaian Digital

Ilmu Komputer IPB

2019


Half Adder

Half Adder

- ▶ $[C_o, S] = A + B$
 - ▶ masukan: A, B
 - ▶ keluaran: *carry out, sum*


| A | B | C_o | S |
|-----|-----|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Simulasi

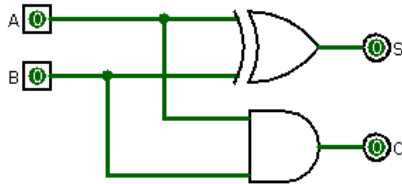

Gambar 1: Half adder

Implementasi

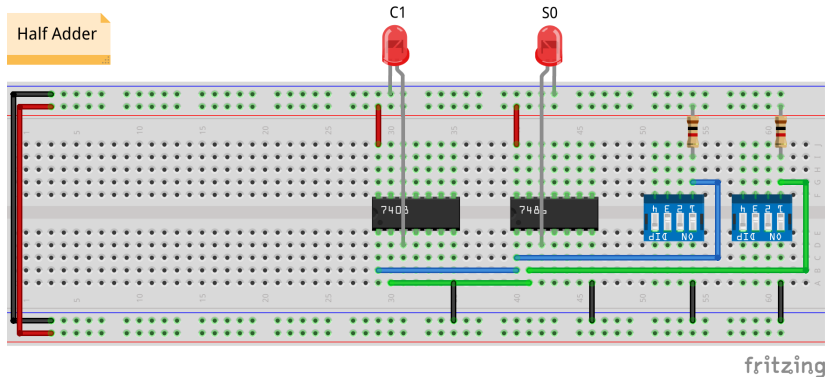

Gambar 2: Half adder breadboard


Full Adder

Full Adder

- ▶ $[C_o, S] = C_i + A + B$
 - ▶ masukan: *carry in*, A , B
 - ▶ keluaran: *carry out*, *sum*


| C_i | A | B | C_o | S |
|-------|-----|-----|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Simulasi

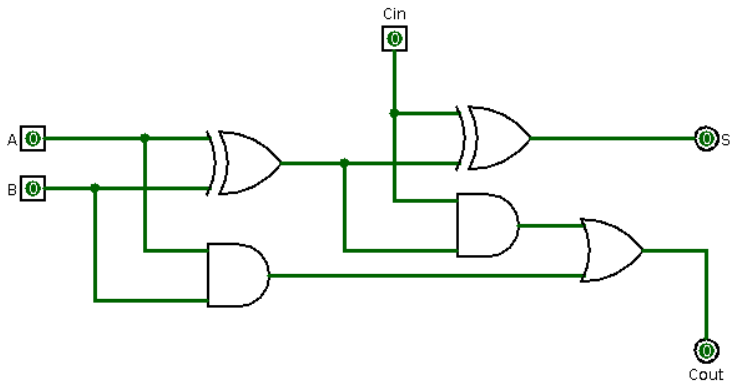

Gambar 3: Full adder

Implementasi

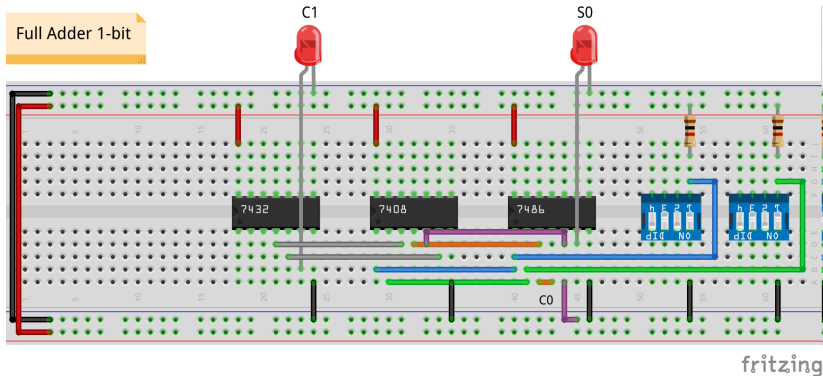

Gambar 4: Full adder breadboard

Tugas

Full Adder 2-bit

- ▶ Rancang rangkaian *full adder* 2-bit pada Logisim
 - ▶ dinilai langsung oleh asprak pada saat praktikum